

# 3.5.3 单周期MIPS32处理器

（目标指令集与数据通路设计）

# ※CPU设计的主要任务

①拟定指令集 ✓

②数据通路设计

③控制器设计

# 1、目标指令集（共计11条）

序号	类型	指令	功能操作	寻址方式
1	R型 运算	add rd, rs, rt	$\$rs + \$rt \rightarrow \$rd$	R直接寻址
2		sub rd, rs, rt	$\$rs - \$rt \rightarrow \$rd$	
3		and rd, rs, rt	$\$rs \text{ and } \$rt \rightarrow \$rd$	
4		or rd, rs, rt	$\$rs \text{ or } \$rt \rightarrow \$rd$	
5	I型 运算	addi rt, rs, imm	$\$rs + E(\text{imm}) \rightarrow \$rt$	立即数寻址 R基址寻址
6		andi rt, rs, imm	$\$rs \text{ and } E(\text{imm}) \rightarrow \$rt$	
7		ori rt, rs, imm	$\$rs \text{ or } E(\text{imm}) \rightarrow \$rt$	
8	I型 访存	lw rt, imm(rs)	$\text{Mem}[\$rs + E(\text{imm})] \rightarrow \$rt$	立即数寻址 R基址寻址
9		sw rt, imm(rs)	$\$rt \rightarrow \text{Mem}[\$rs + E(\text{imm})]$	
10	I型 分支	beq rs, rt, imm	$\$rs = \$rt: PC + 4 + E(\text{imm}) \ll 2 \rightarrow PC$ $\$rs \neq \$rt: PC + 4 \rightarrow PC$	立即数寻址 PC相对寻址
11	J型 跳转	j address	$(PC + 4)[31:28] \cup (\text{address} \ll 2)$	立即数寻址 伪直接寻址

## ※CPU执行1条指令的步骤:

### ①取指令

根据**PC**，从存储器中取出指令，然后**PC +4**。

### ②取操作数

根据指令中操作数字段，选择读取寄存器\存储器或立即数，送**ALU(运算器)**。

### ③分析指令

将指令中的操作码送**控制器**，分析指令的功能，产生相应的**控制信号**。

### ④执行指令

**ALU**根据控制器产生的控制信号完成指令规定的**操作**，并**保存结果、修改PC**。

# ※根据指令执行的所需时钟周期数

## ① 单周期CPU:

指令固定在1个时钟周期内完成。

- √ 时间效率低，时钟宽度由单指令最长时间决定。
- √ 在指令周期内，功能部件不能共享，冗余度大；

## ② 多周期CPU:

指令分散在多个时钟周期内完成。


- √ 时间效率高，时钟的宽度由单步最长时间决定。
- √ 不同的时钟周期之间，部件可共享，冗余降低。

## 2、指令的基本数据通路

【基本思路】面向指令功能，逐步扩展、融合

- 分析三类指令的格式和功能
- 选择功能部件，确定部件之间的连接通路
- 整合冗余的部件连线

取指令→

 


经过多次整合，得到最终的完整数据通路。

# (1) 取指功能的数据通路（公共）

Instruction  $\leftarrow$  Mem[PC]

PC  $\leftarrow$  PC+4

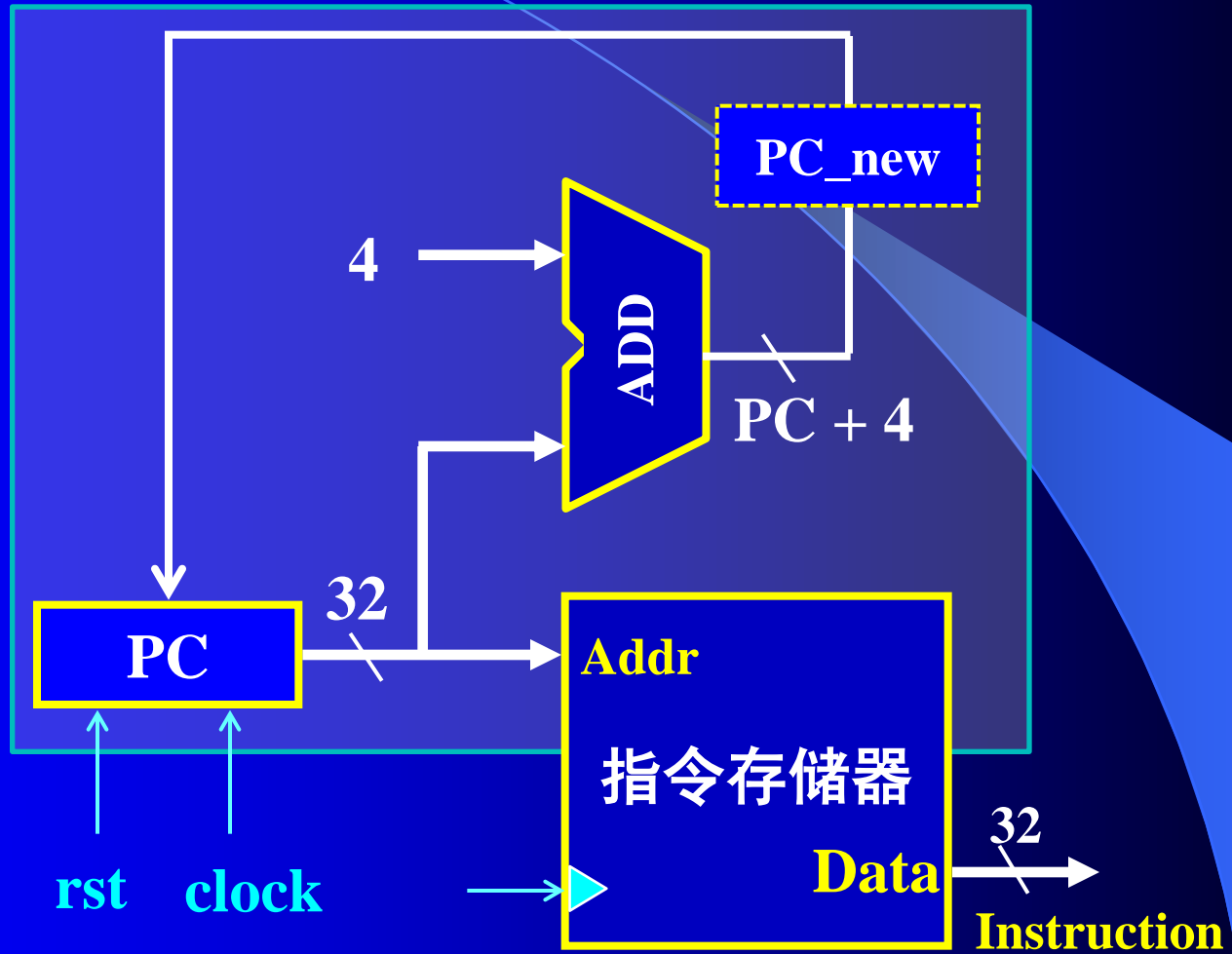


## (2) R型运算指令

OP段为6个0，需靠func段确定操作类型；  
最多有3个寄存器参与工作；

**[例]** add rd, rs, rt     $\# R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$


and rd, rs, rt ?  
srl rd, rt, sa ?

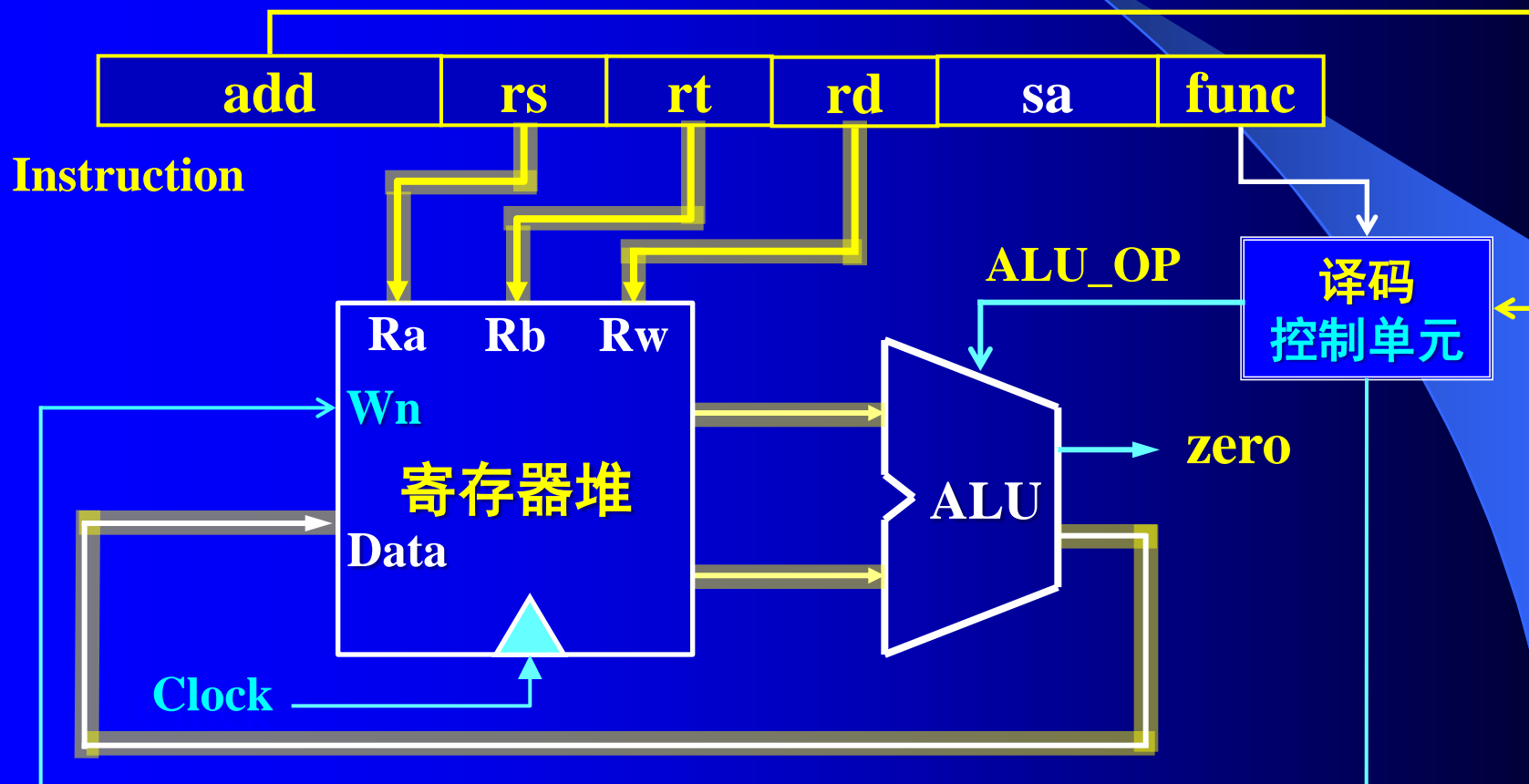




### (3) 在R型上扩展I型运算指令

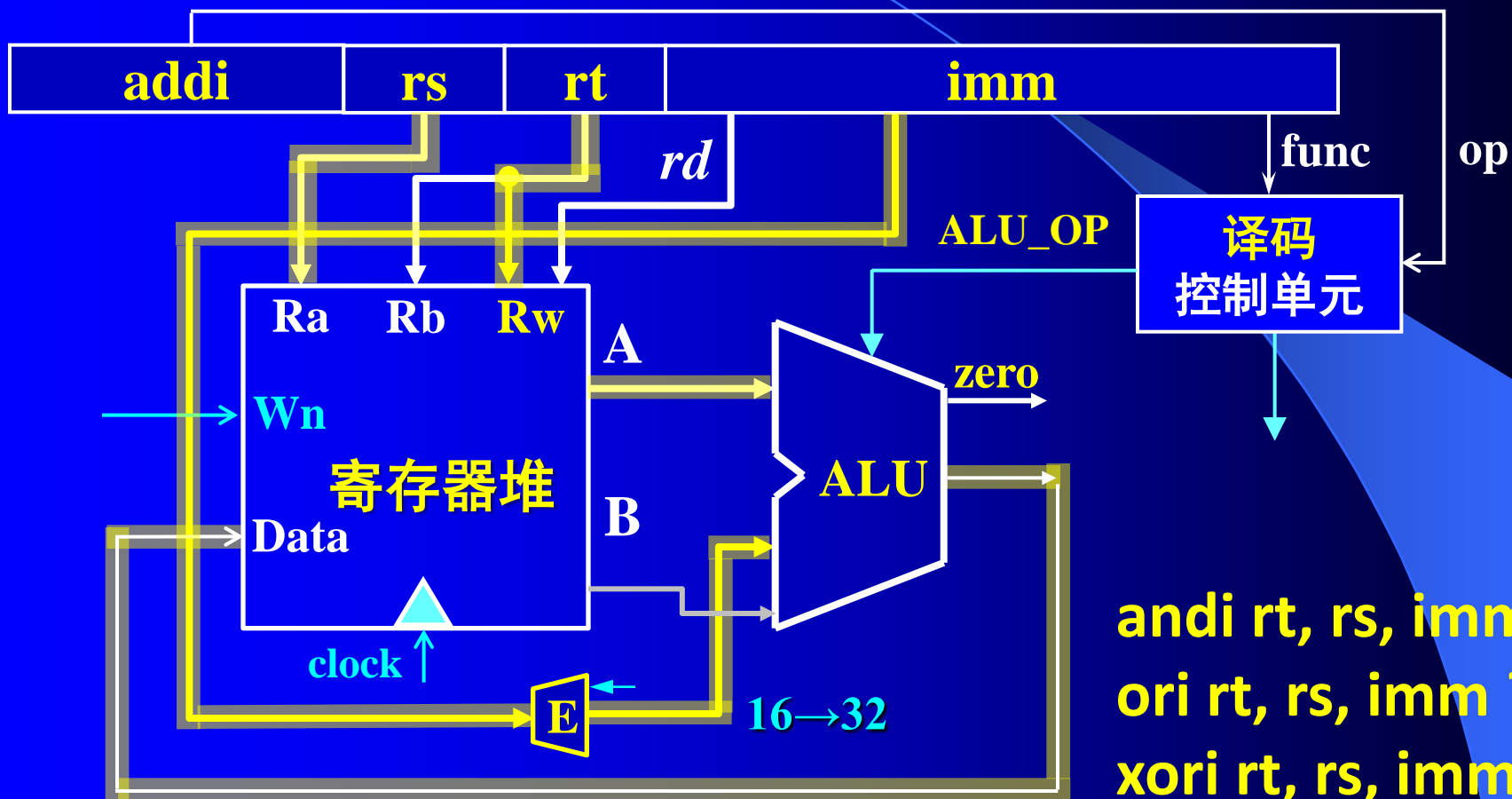[例1] `addi rt, rs, imm`     $\# R[rt] \leftarrow R[rs] + E(imm)$




## (4) 继续扩展I型访存指令

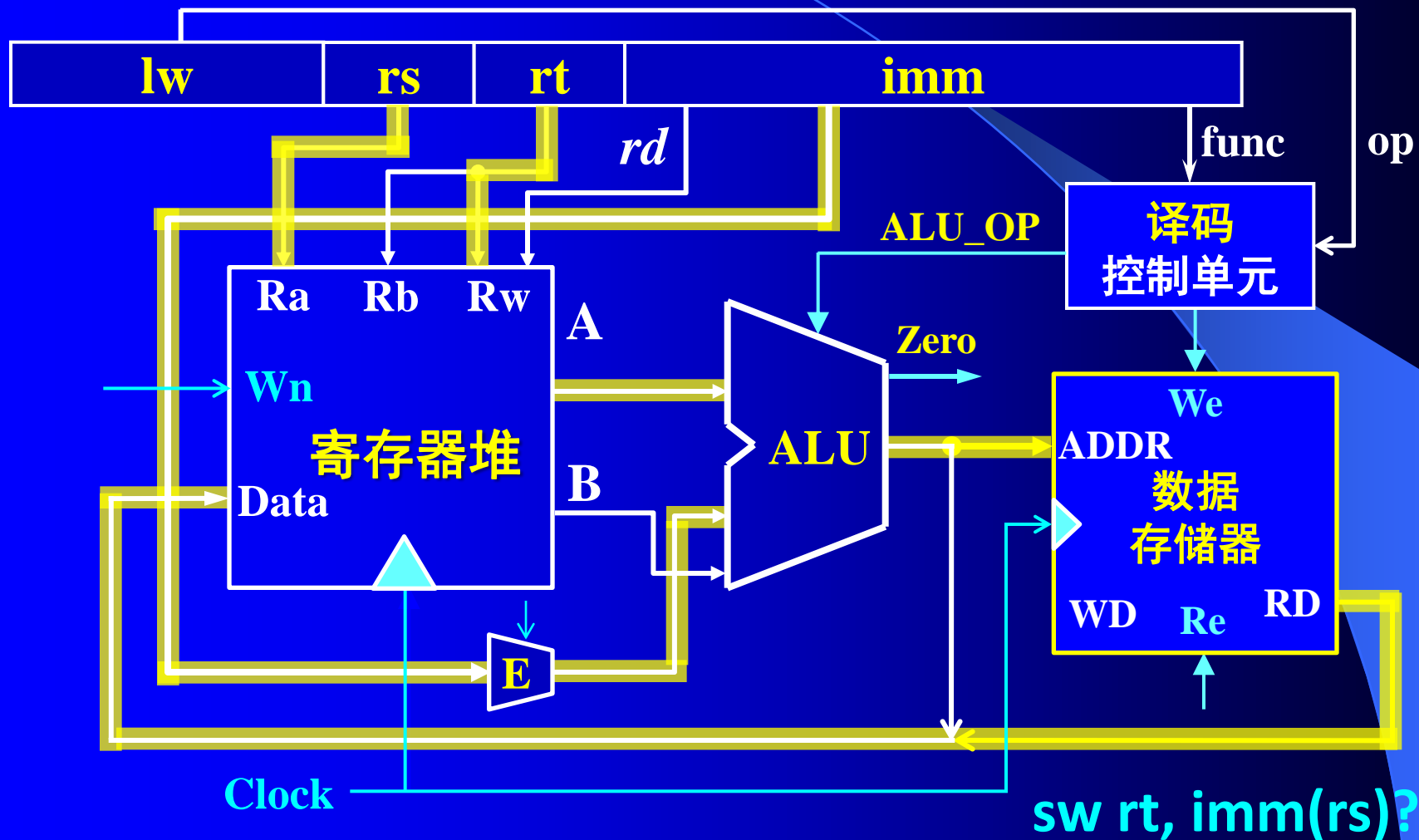**[例2]** lw rt, imm(rs)     $\# R[rt] \leftarrow Mem[R[rs] + E(imm)]$



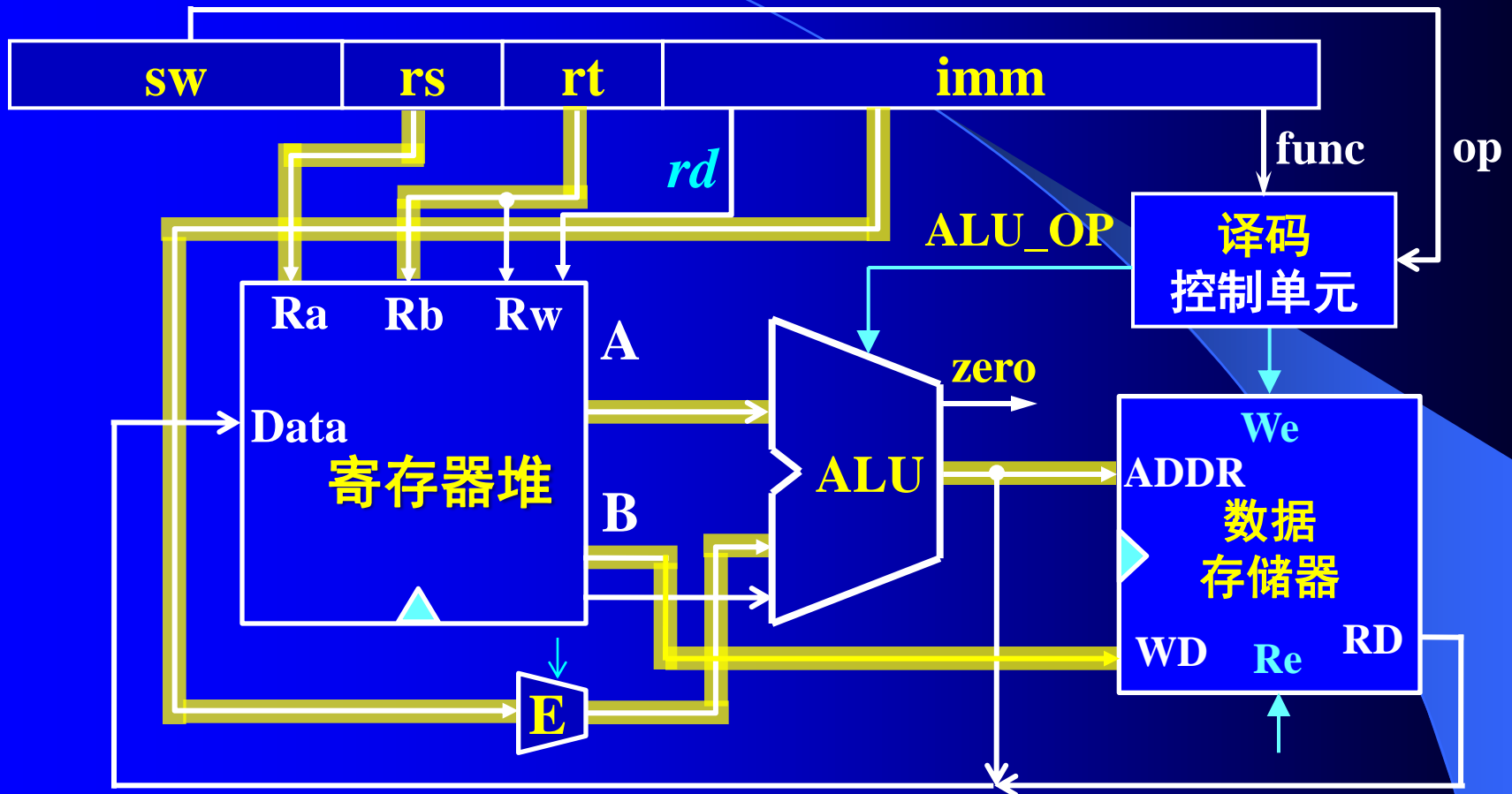**[例3]**  $\text{sw } rt, \text{imm}(rs) \quad \# M[R[rs]+E(\text{imm})] \leftarrow R[rt]$



扩展了lw指令后的数据通路


## (5) 扩展I型分支指令

[例4] beq, rs, rt, offset

# if  $R[rs] == R[rt]$


# then  $PC \leftarrow PC + 4 + E(offset) \ll 2$

# else  $PC \leftarrow PC + 4$

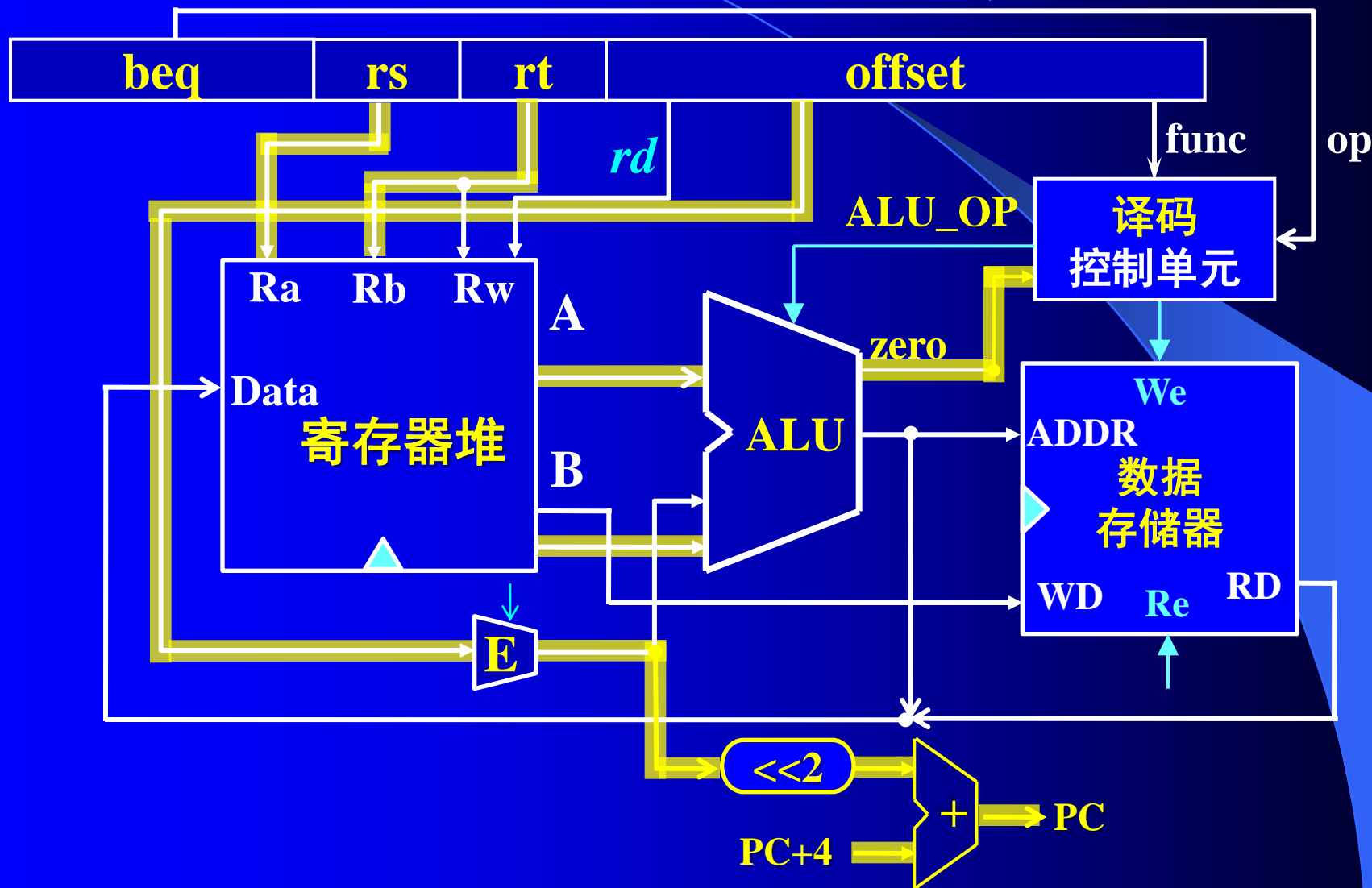


## (6) 最后扩展J型j指令

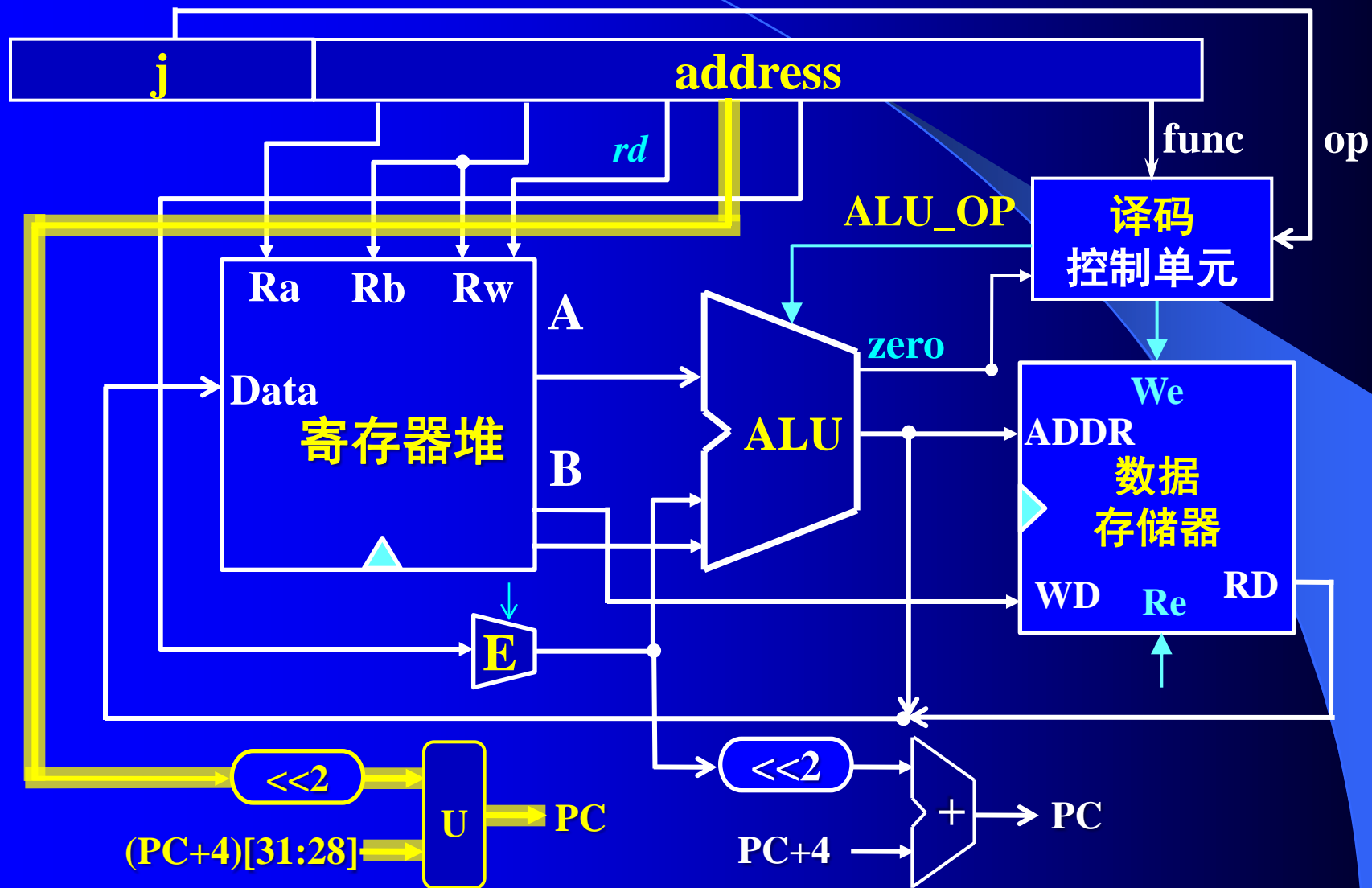[例] j, address #  $PC \leftarrow (PC+4)[31:28] \cup (address \ll 2)$



# #重新布局

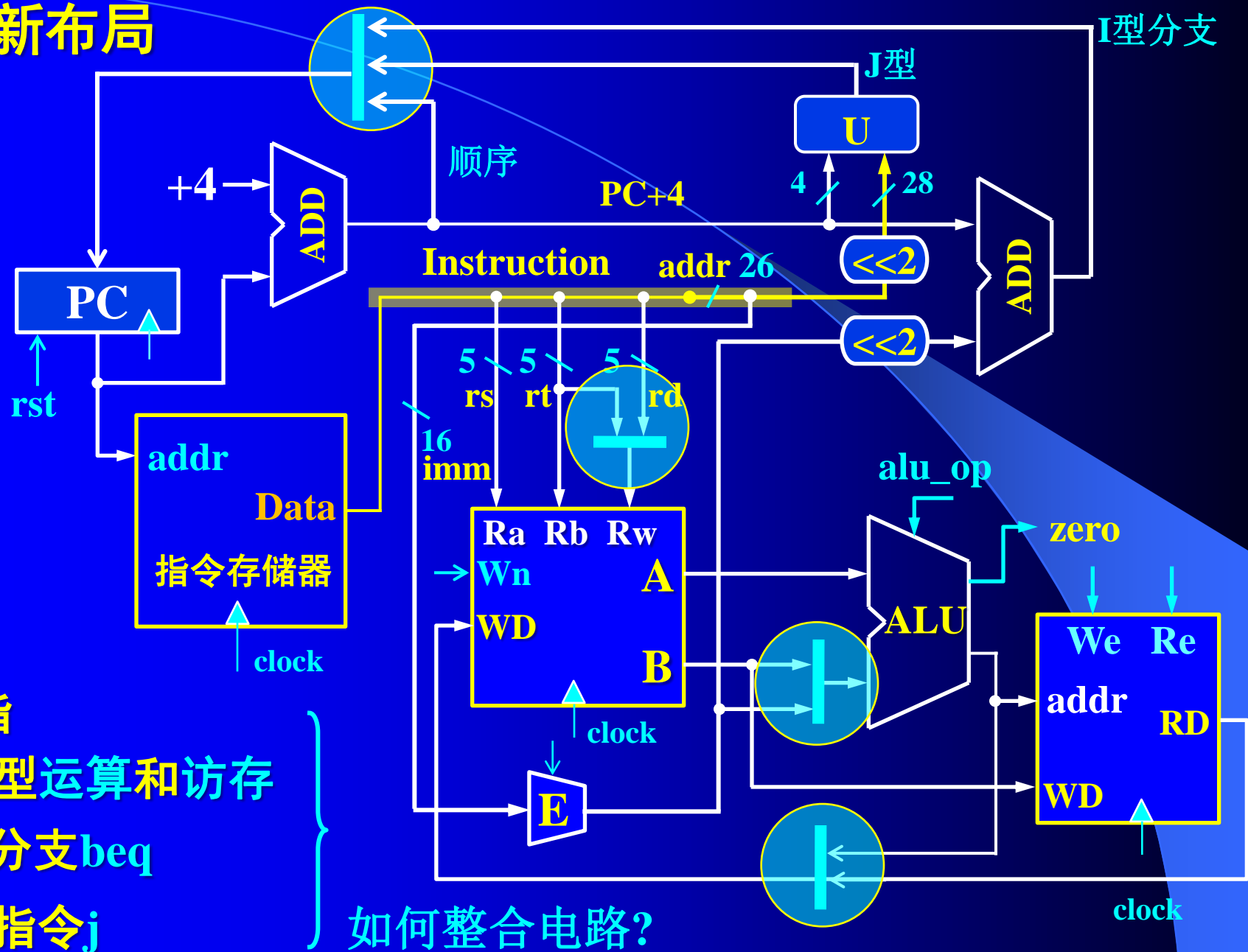

取指  
R/I型运算和访存  
I型分支beq  
J型指令j

如何整合电路?

### 3、数据通路综合

不能为各型指令单独设置通路，因为：

- 数据通路太繁杂；
- 硬件冗余度太大；

必须将各型指令的数据通路综合、化简


- 提高处理器的集成度；
- 方便半导体工艺实现；
- 提高处理器可靠性。



## 目标：把各种指令的数据路径合并

- 取指令（各指令共享）
- R型指令
- I型指令（Load/Store、分支）
- J型指令（转移）指令


■ 基本思路：用多路选择器，整合冗余通路。

 

利用不同的选通信号，  
控制选通（切换）不同的  
数据通路。



# 继续整合通路

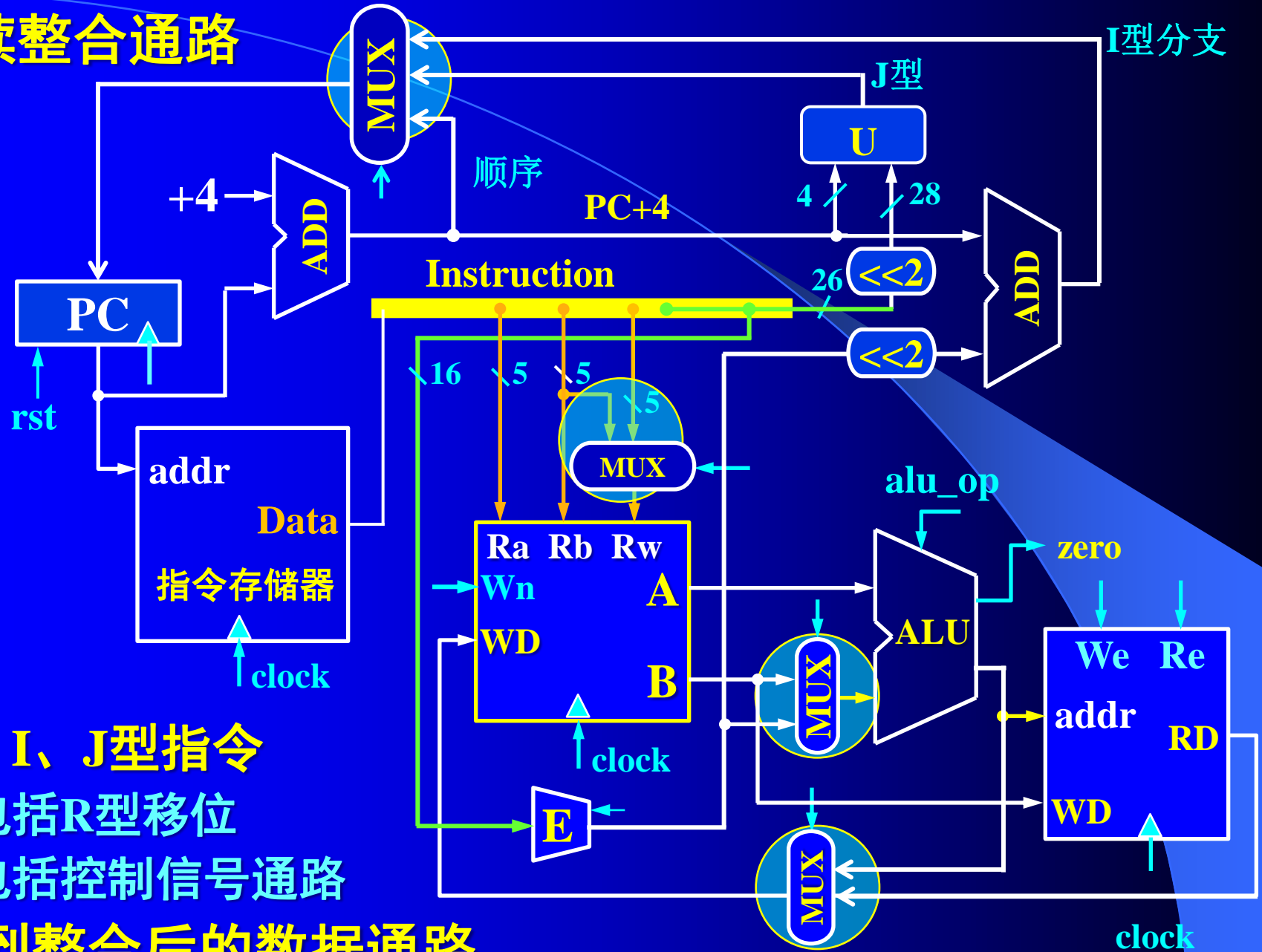

R、I、J型指令

未包括R型移位

未包括控制信号通路

得到整合后的数据通路