

# 3.5.3 单周期MIPS处理器

(控制单元设计)


# ※CPU设计的主要任务

※拟定指令集 ✓

※数据通路设计 ✓

※控制器设计

# 单周期微架构

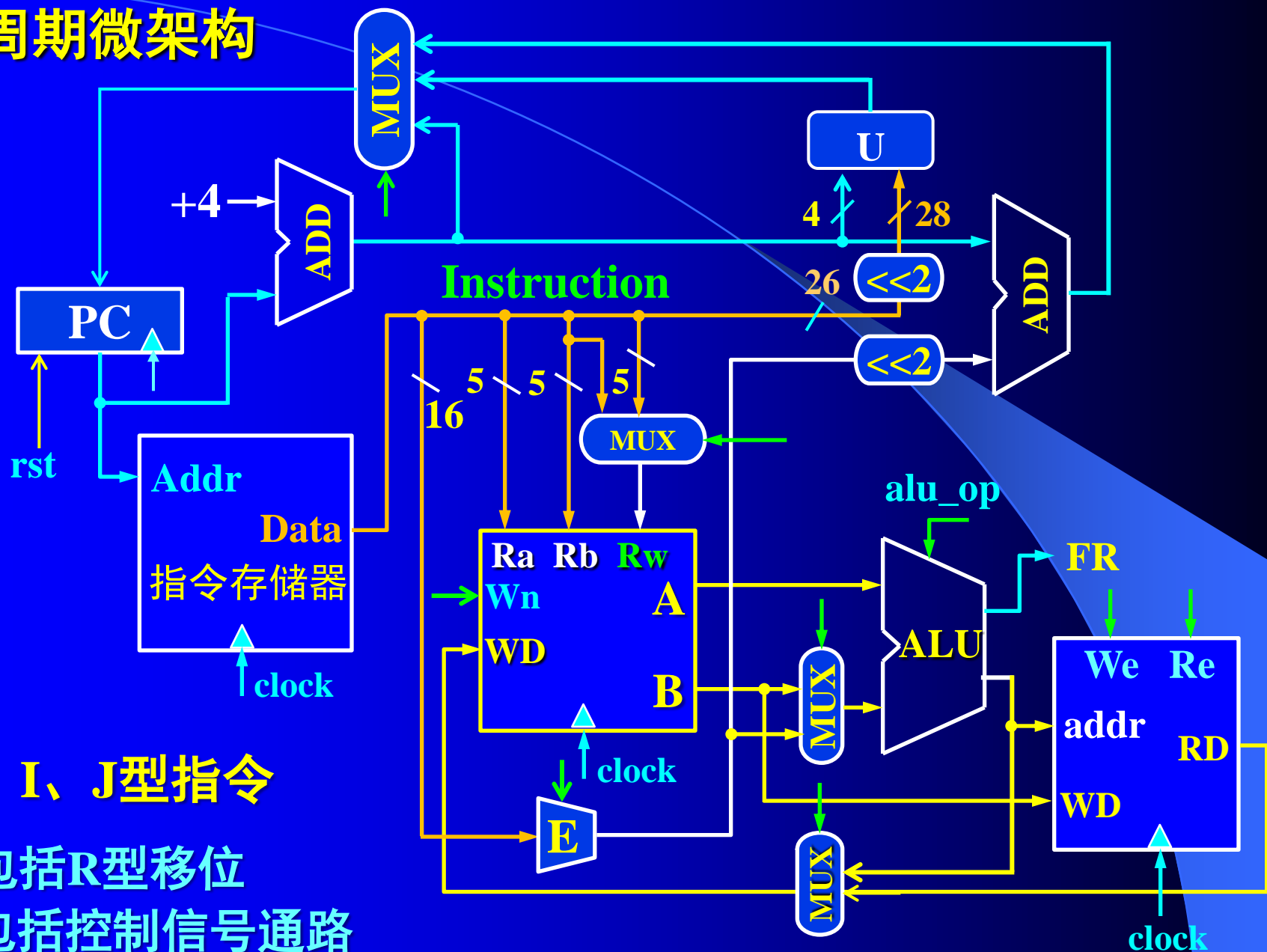

R、I、J型指令

未包括R型移位

未包括控制信号通路

## ➤ 控制信号（微命令）产生部件

指令:



# 如何恰当地产生这些控制信号？

有两种方式：

(1) 硬连线(**hardwired**), 基于组合逻辑。


→ 硬连线控制器

→ 组合逻辑控制器


(2) 微程序(**micro-programmed**), 基于存储。

→ 微程序控制器

# (1) 组合逻辑控制的基本原理

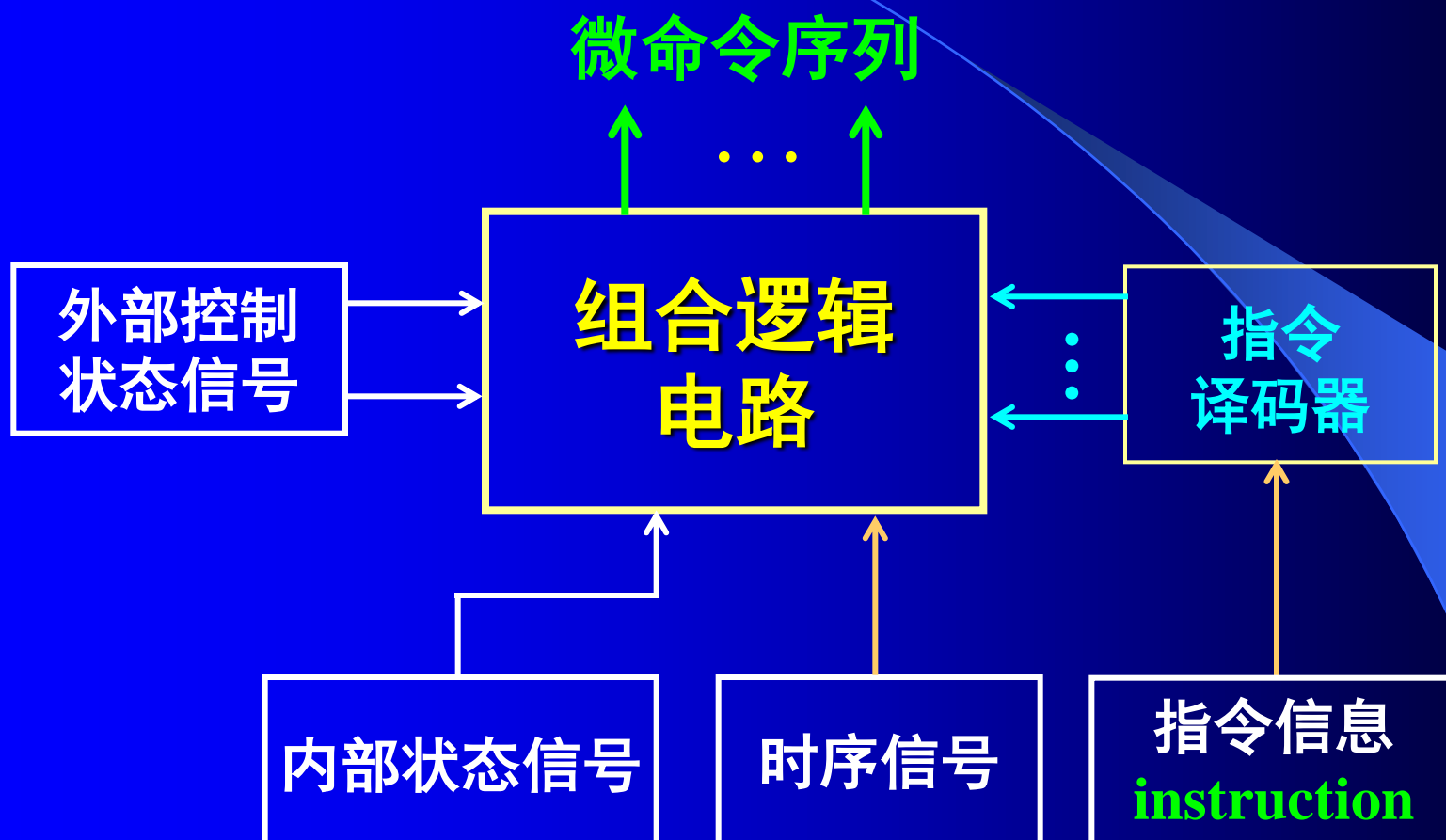

## (2) 微程序控制的基本原理

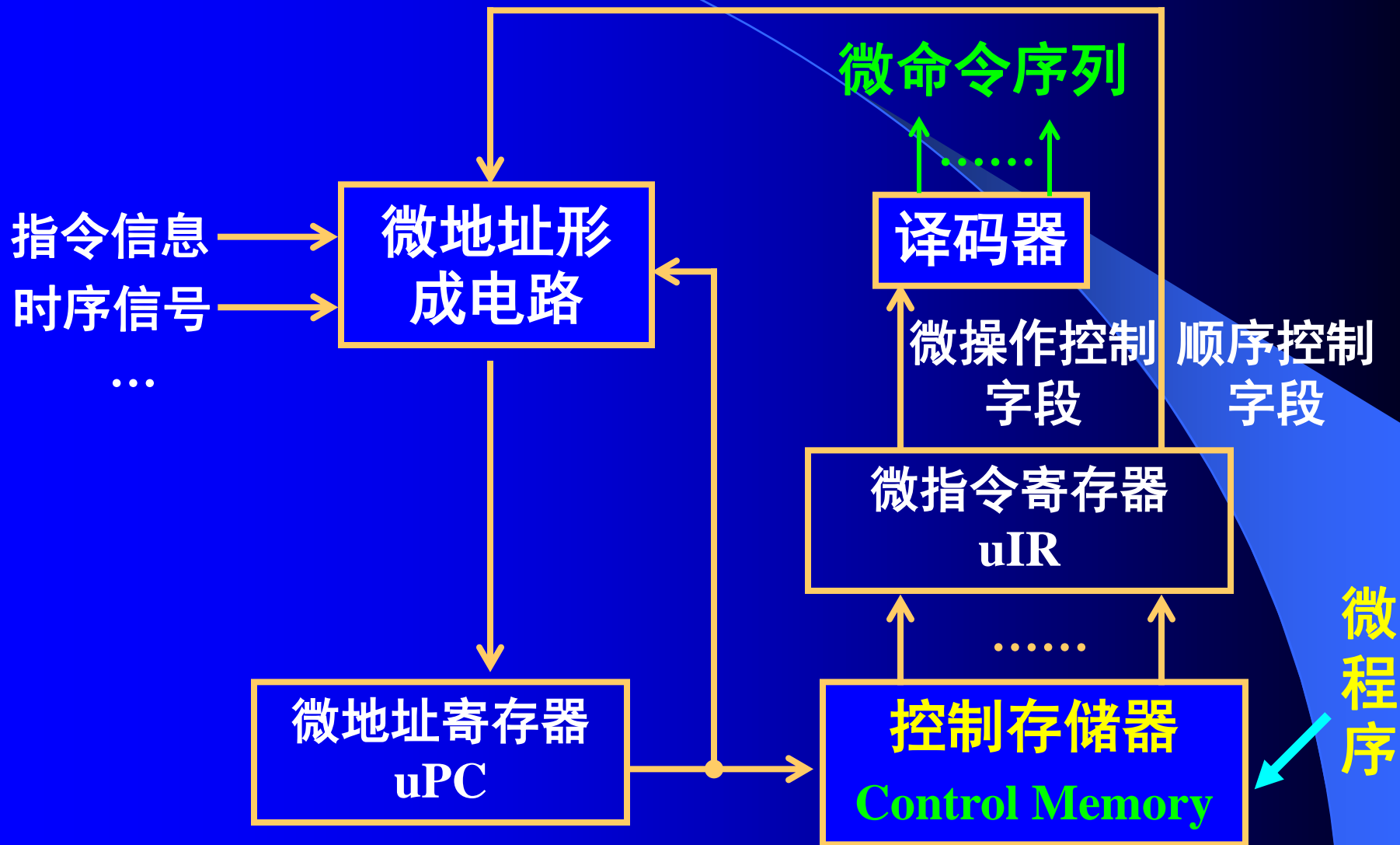

## 组合逻辑方式的特点：

- (1) 控制信号的产生速度比微程序快
- (2) 设计不规整
- (3) 不容易修改或扩展

## 微程序控制方式的特点：

- (1) 用存储逻辑代替硬连线逻辑，结构规整；
- (2) 容易修改和扩展、灵活、通用性强
- (3) 可靠性较高，易于诊断和维护
- (4) 控制信号的产生比组合逻辑慢



### 3、单周期控制单元设计

※RISC，这里采用组合逻辑方式

设计步骤：

①基于数据通路，确定各指令的控制信号。

➤ 编码：0、1、X(无关项)；


➤ 复杂信号特殊处理，如ALU的控制信号；

②构建控制信号的真值表。

③将真值表转换成控制信号的产生逻辑。

仿真、硬件实现

# 单周期微架构

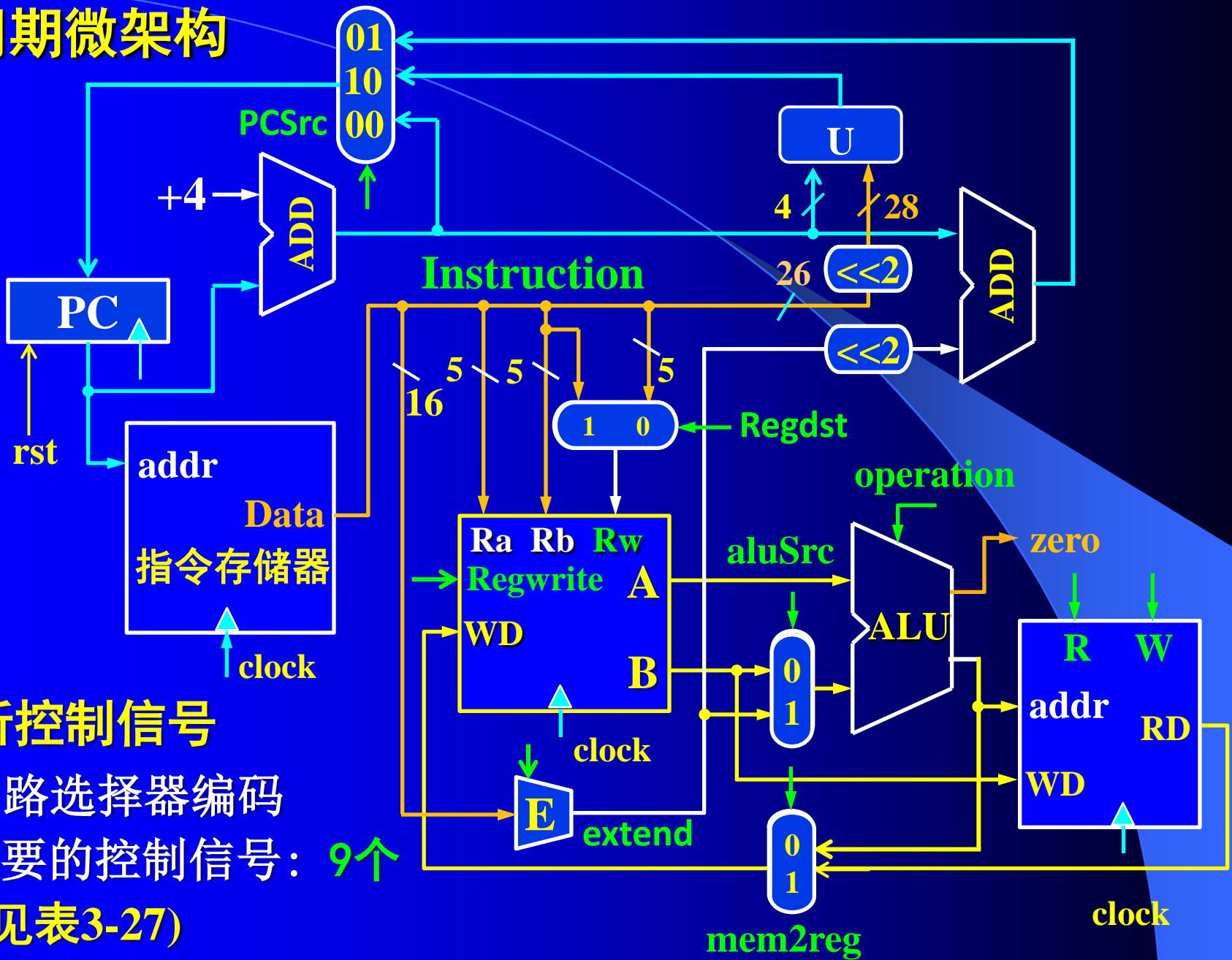

## 分析控制信号

- ✓ 多路选择器编码
- ✓ 需要的控制信号: 9个  
(参见表3-27)

# 各控制信号的定义:

控制器输出	无效(=0)时含义	有效(=1)时含义
RegDst	选通rd端	选通rt端
RegWrite	寄堆置于读模式	寄堆置于写模式
AluSrc	选通寄堆的输出B	选通E(offset)
PCSrc[1:0]✓	00选择PC+4, 01选择分支地址, 10选择跳转	
MemRead	两者都为0时, 存储器禁用。	存储器置于读模式
MemWrite		存储器置于写模式
Mem2Reg	选通ALU的输出	选通存储器的输出
extend	执行零扩展	执行符号扩展
operation[3:0]✓	参见ALU的控制代码	

7个一位的控制信号, 2个多位的控制信号。

# (1) 控制单元的总体结构



PCSrc(2位)和operation(4位)比较复杂，需单独设计

对于PCSrc (00, 01, 10) :

取决于当前指令是否是beq和j, 如果是beq则还需参考ALU输出的zero标志位

对于operation (4位代码) :

R型指令, 则取决于OP和func字段;

I型指令, 则只取决于OP字段;


J型指令, 不涉及到operation。

思路: 采用分级控制方案。

主控单元→部分简单控制信号;

主控单元→中间信号→ 下级控制器→ 复杂控制信号;

# 控制单元采用两级控制模式

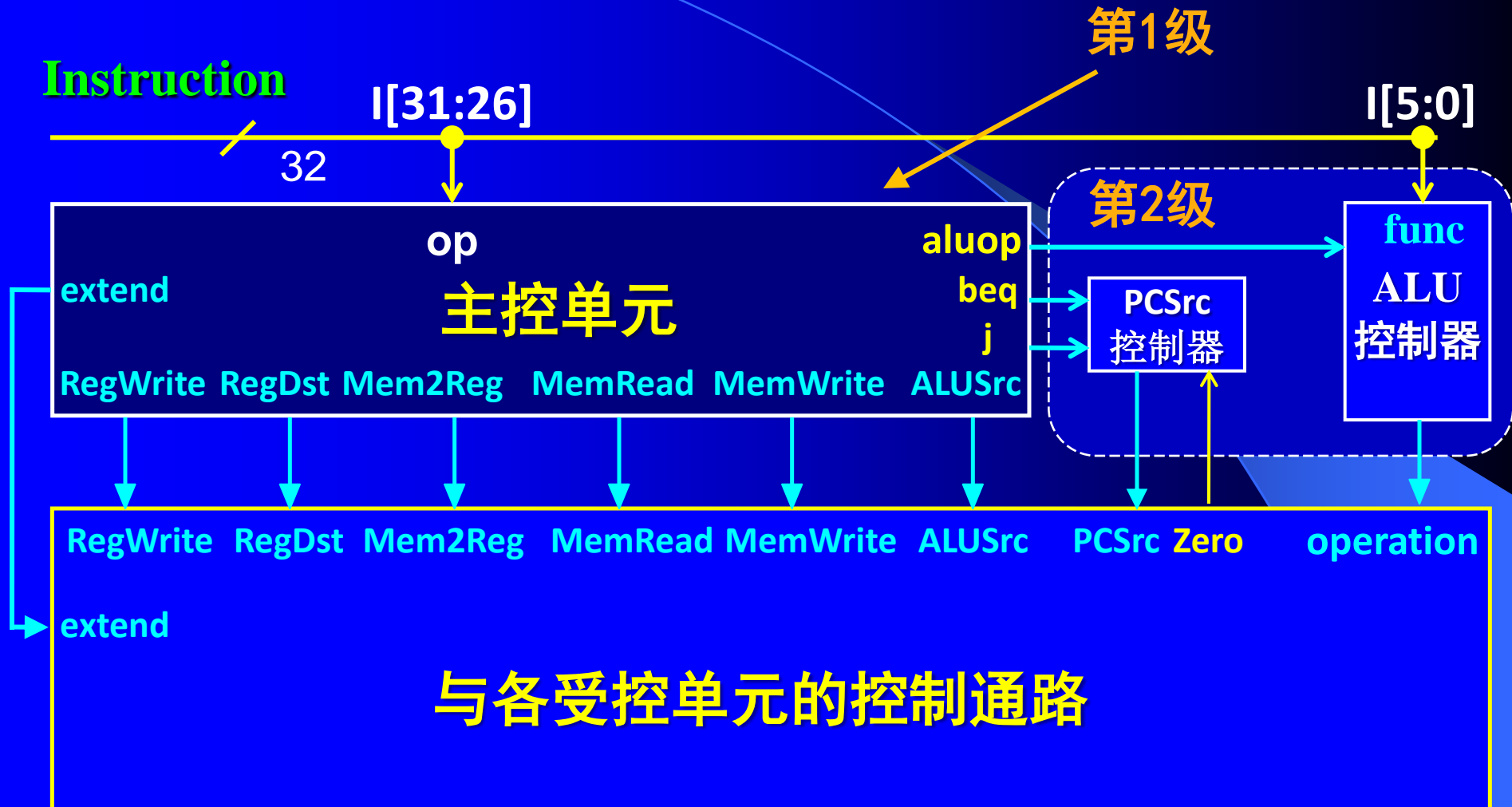

定义主-从接口: aluop, beq, j 编码? 位数?

## (2) 设计ALU控制单元

主控单元输出aluop  
 $\text{aluop} = f(\text{op})$



ALU控制码 (operation)	ALU功能
0000	AND (与)
0001	OR (或)
0010	ADD (加)
0110	SUB (减)
0111	小于则置1
1100	或非

ALU的输出逻辑复杂，需重点关注。

## ■ ALU控制器的输出依赖于？

- ✓ 指令类型(OP字段)
- ✓ func字段(仅R型指令)

## ■ 由此可知：

- ✓ func只影响控制器输出的operation控制码

$$\text{operation} = f(\text{aluop}, \text{func})$$

## [设计思路]

先根据目标指令涉及到的ALU运算，定义aluop编码

再整理输入输出真值表

最后转换得到operation各位的产生逻辑





# 分析指令与ALU功能，编码 $aluop = f(op)$ 位数: 3

指令类型	指令	func段	ALU功能	ALU控制码 (operation)	<i>aluop</i>
取数	lw ●	XXXXXX	加	0010	010
存数	sw ●	XXXXXX	加	0010	010
分支	beq ●	XXXXXX	减	0110	110
立即数加	addi ●	XXXXXX	加	0010	010
立即数与	andi ●	XXXXXX	与	0000	000
立即数或	ori ●	XXXXXX	或	0001	001
R-型	add	100000 ●	加	0010	100
R-型	sub	100010 ●	减	0110	100
R-型	and	100100 ●	与	0000	100
R-型	or	100101 ●	或	0001	100
J-型	j	XXXXXX	x	XXXX	xxx

# ALU控制器的真值表

忽略无关项

输入



指令j  
与ALU无关

aluop[2:0]			func[5:0]						operation			
[2]	[1]	[0]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]	[3]	[2]	[1]	[0]
0	1	<del>0</del>	x	x	x	x	x	x	0	0	1	0
1	1	<del>0</del>	x	x	x	x	x	x	0	1	1	0
0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
<del>0</del>	<del>0</del>	1	x	x	x	x	x	x	0	0	0	1
1	0	<del>0</del>	<del>1</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	0	0	0	0	0	1	0
1	0	<del>0</del>	<del>1</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	0	1	0	0	1	1	0
1	0	<del>0</del>	<del>1</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	1	0	0	0	0	0	0
1	0	<del>0</del>	<del>1</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	1	0	1	0	0	0	1

(+) lw,sw,addi

(-) beq

(&) andi

(|) ori

(+) add

(-) sub

(&) and

(|) or

根据真值表, 写出输入-输出逻辑式:


$$\text{operation}[3] \equiv 0$$


$$\begin{aligned} \text{operation}[2] = & \text{aluop}[2]\text{aluop}[1] + \\ & \text{aluop}[2]\overline{\text{aluop}[1]} \cdot \overline{f[2]f[1]f[0]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{operation}[1] = & \overline{\text{aluop}[2]}\text{aluop}[1] + \text{aluop}[2]\text{aluop}[1] + \\ & \text{aluop}[2]\overline{\text{aluop}[1]} \cdot (\overline{f[2]f[1]f[0]} + f[2]f[1]f[0]) \end{aligned}$$

$$\text{operation}[0] = \text{aluop}[0] + \text{aluop}[2]\overline{\text{aluop}[1]} \cdot \overline{f[2]f[1]f[0]}$$

可直接仿真, 也可转换得到逻辑电路:

 

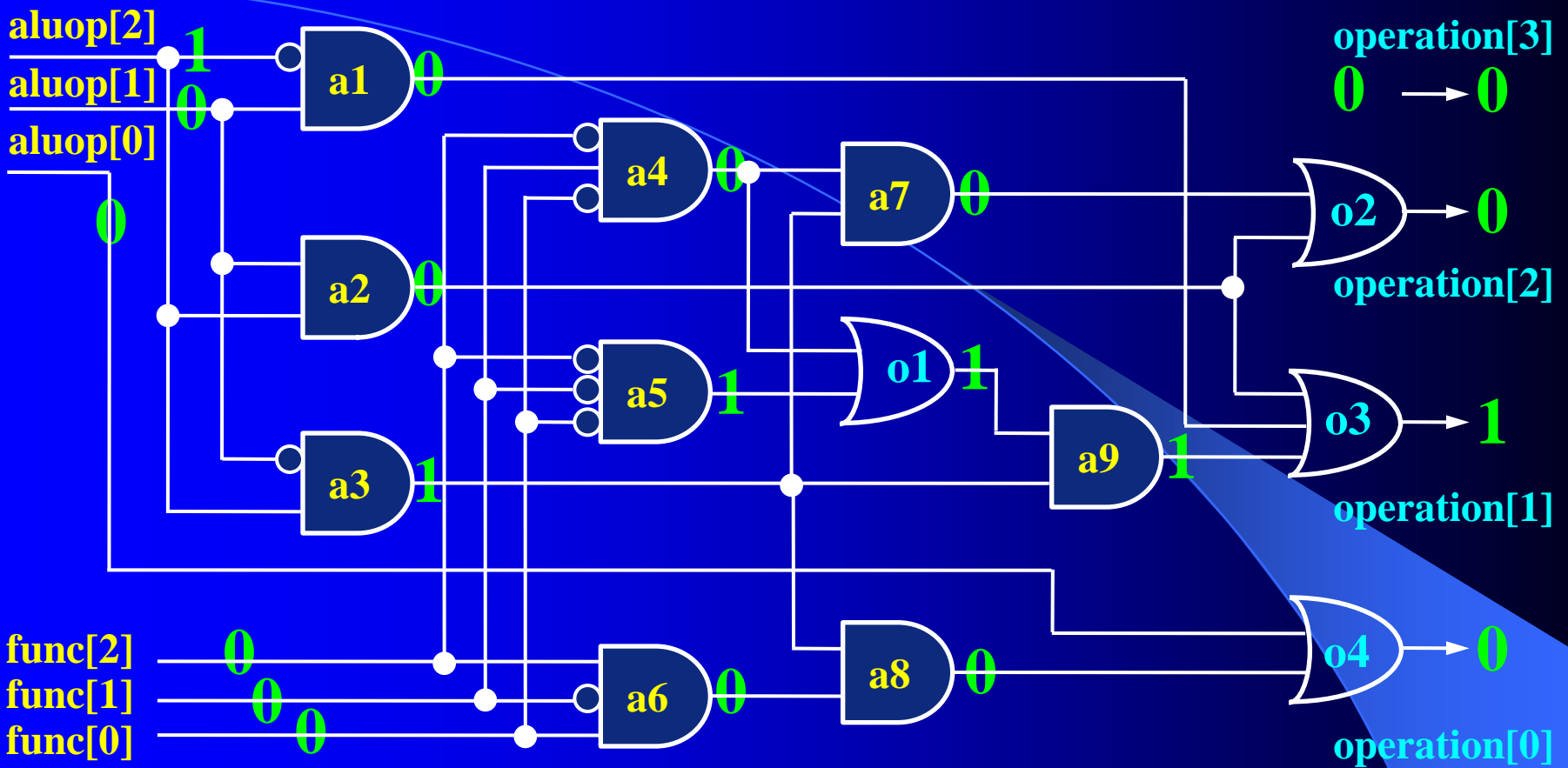


func[5:3]是无关项，不使用。

**[验证]** aluop[2:0]=100, func[2:0]=000时, operation=?

**operation**→0010 (符合真值表)

其它编码也能验证通过 alu控制器设计完成!

# 控制单元采用两级译码

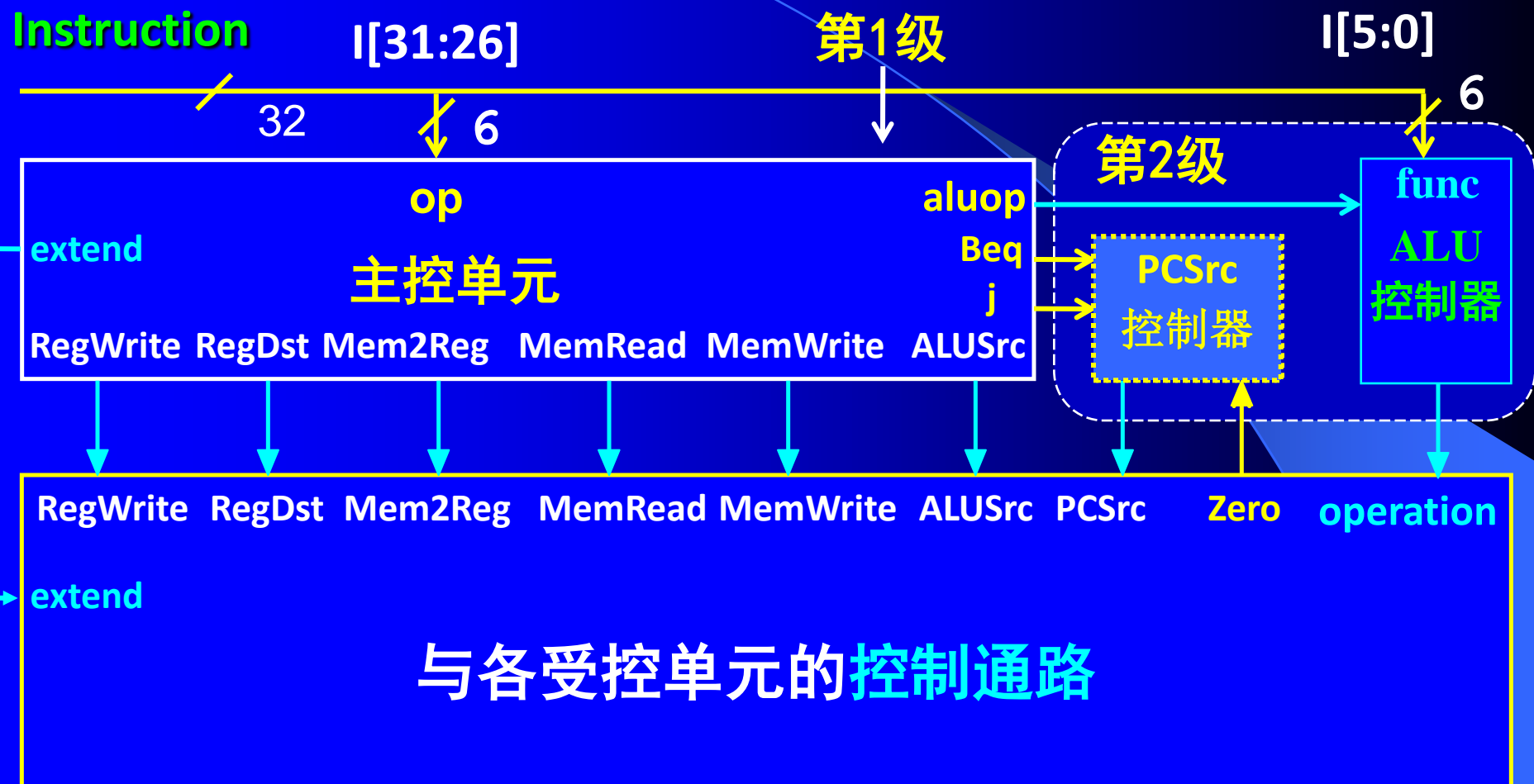

→ 继续设计PCSrc控制器的组合逻辑

### (3) PCSrc控制单元

#### 方案分析:

执行beq时, 输出beq\_flag=1;



执行j时, 输出j\_flag=1;

其余指令, 输出beq\_flag=0且j\_flag=0;


PCSrc控制器的“输入-输出”真值表如下:

指令	beg_flag	j_flag	zero	PCsrc [1]	PCsrc [0]
beq	1	x	0	0	0
	1	x	1	0	1
j	x	1	x	1	0
其它	0	0	x	0	0

  $PCsrc[1]=j\_flag$ ;  $PCsrc[0]=beq\_flag \cdot zero$  (图3-85)




# 控制单元采用两级译码

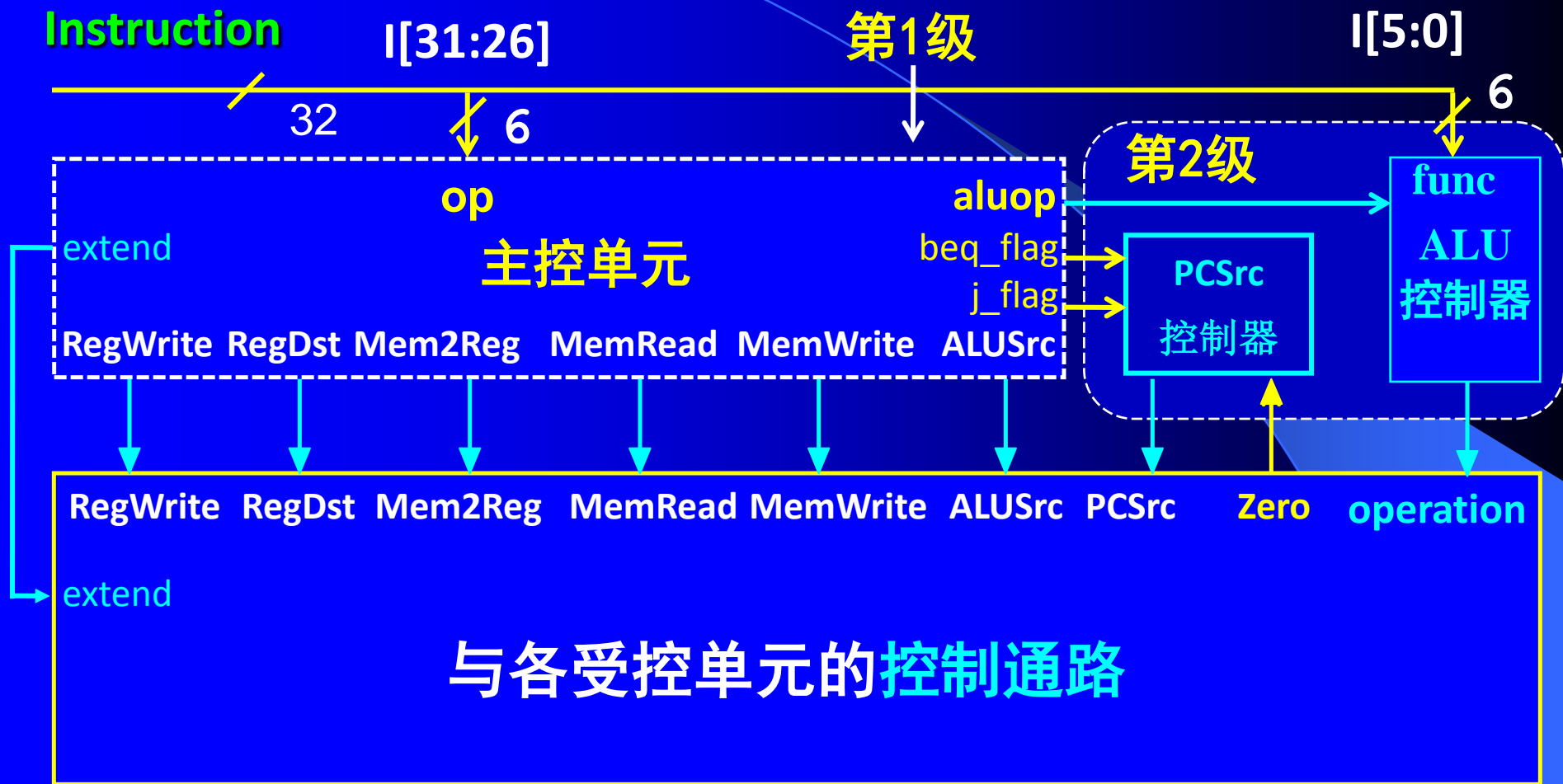

→ 继续设计主控单元的组合逻辑

## (4) 主控单元的设计

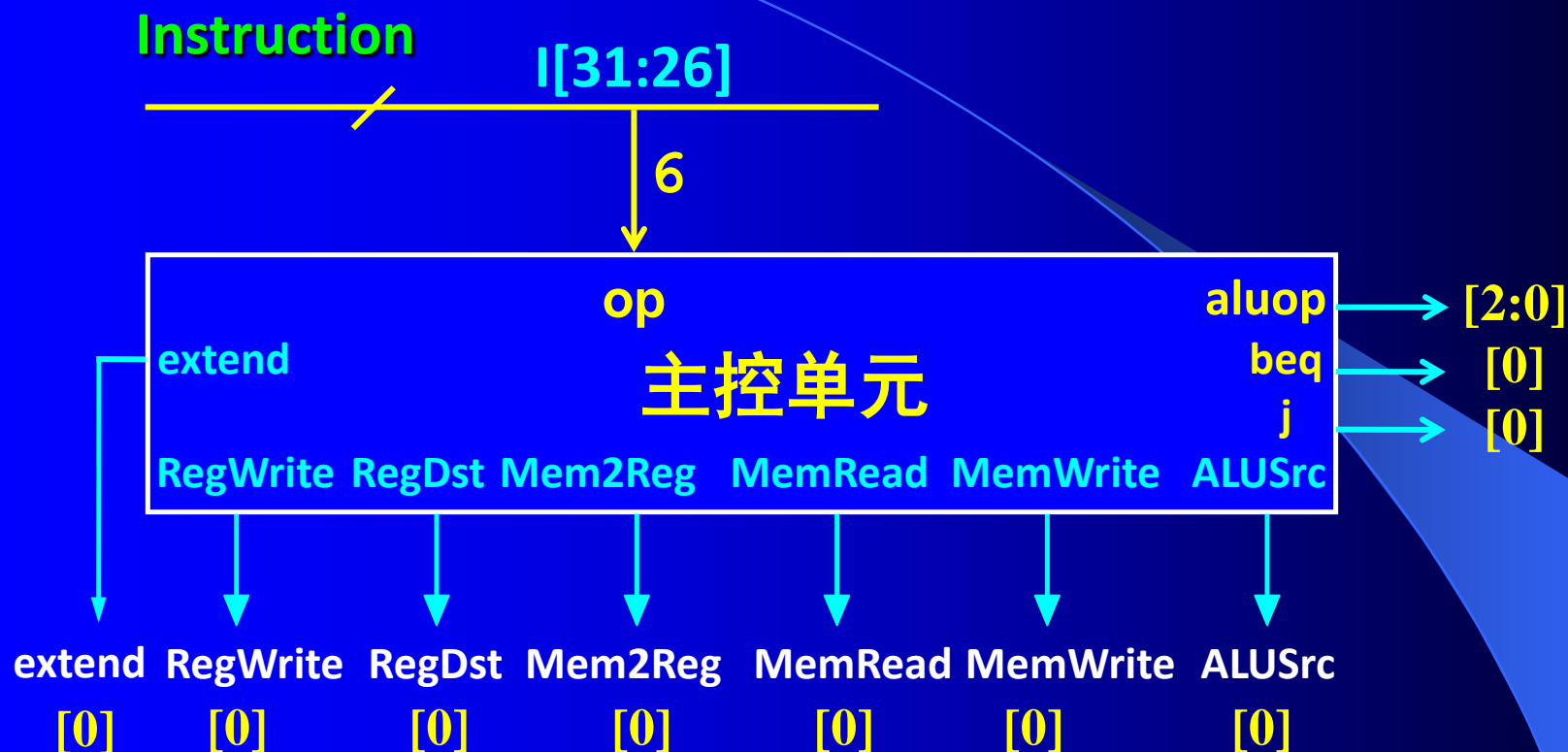

主控单元根据1个输入，产生10个输出：

9个1位的控制信号 + 1个3位的控制信号

→整理主控单元的“输入-输出”真值表





写出各输出信号的逻辑式：

输出10种共12位控制信号 → 共12个逻辑式

$$\text{regdst} = \text{op}[3]\overline{\text{op}[2]}\overline{\text{op}[1]} + \text{op}[3]\overline{\text{op}[2]}\overline{\text{op}[0]} + \text{op}[3]\overline{\text{op}[2]}\text{op}[0] + \overline{\text{op}[5]}\overline{\text{op}[3]}$$


...

$$\text{aluop}[0] = \text{op}[3]\text{op}[2]\text{op}[0]$$

$$\text{beq\_flg} = \overline{\text{op}[3]}\overline{\text{op}[2]}$$

$$\text{j\_flag} = \text{op}[1]\overline{\text{op}[0]}$$

根据各逻辑式，就可得到主控 单元的组合逻辑。  
(参见教材图 3-86)

 

(图3-86)

# 完整的单周期CPU微架构

